

## Praxisteil 1.1: Messung von Strömen und Spannungen

Name:

Datum:

**Lösung**

Link virtuelles Labor:


[https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab\\_en.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html)

Aufgabe 1.1.a: Messen Sie nun die Spannung über

- 1.) der Batterie
- 2.) der Glühlampe
- 3.) dem Strommessgerät

und notieren Sie sich die Werte

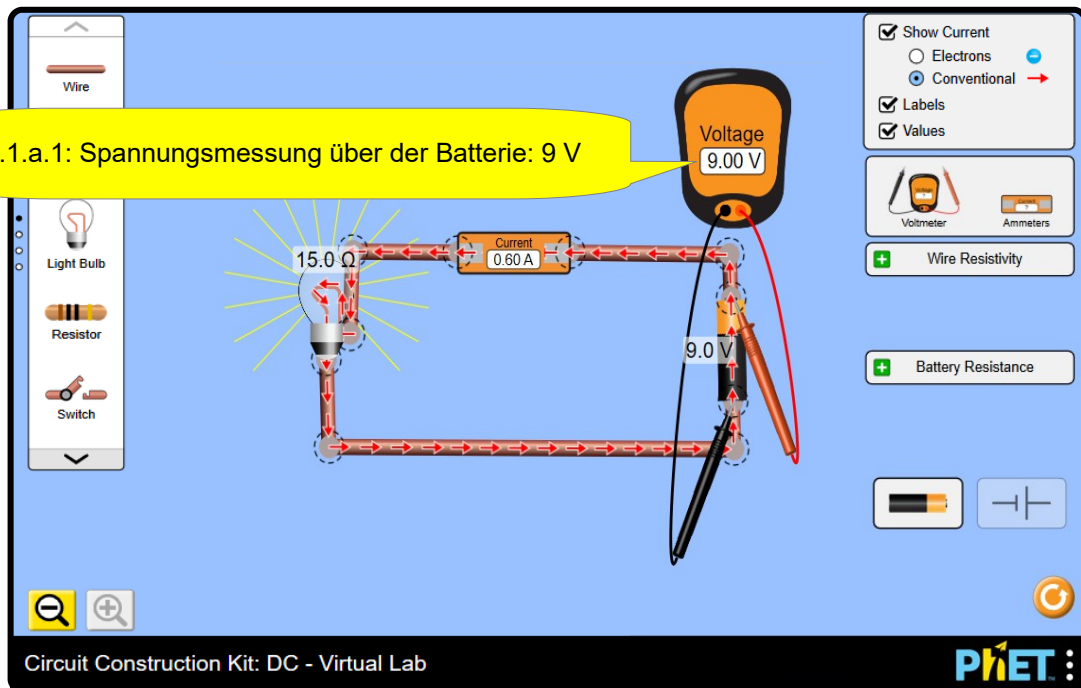1.1.a.1: Spannungsmessung über der Batterie: 9 V



1.1.a.2: Spannungsmessung über der Glühlampe: 9 V

