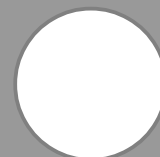


Kann-Liste Praxisteil 1.1: Messung von Strömen und Spannungen



Name:

Datum:

Virtuelles Labor			
Ich kann ...	ja	geht so	nein
die Werte der Bauteile anzeigen lassen.			
die Werte der Bauteile einstellen.			
eine Schaltung nach einem Bild der Schaltung aufbauen.			
die technische Stromrichtung in der Schaltung anzeigen lassen.			
Verbindungen in der Schaltung wieder lösen.			
durch den richtigen Einbau eines Strommessgerätes den Strom an beliebiger Stelle im Stromkreis messen			
Verfassen Sie eine Kurzanleitung zur Strommessung:			
die Spannung über einem Bauteil in einem Stromkreis richtig messen			
Verfassen Sie eine Kurzanleitung zur Spannungsmessung:			

[illegible]